
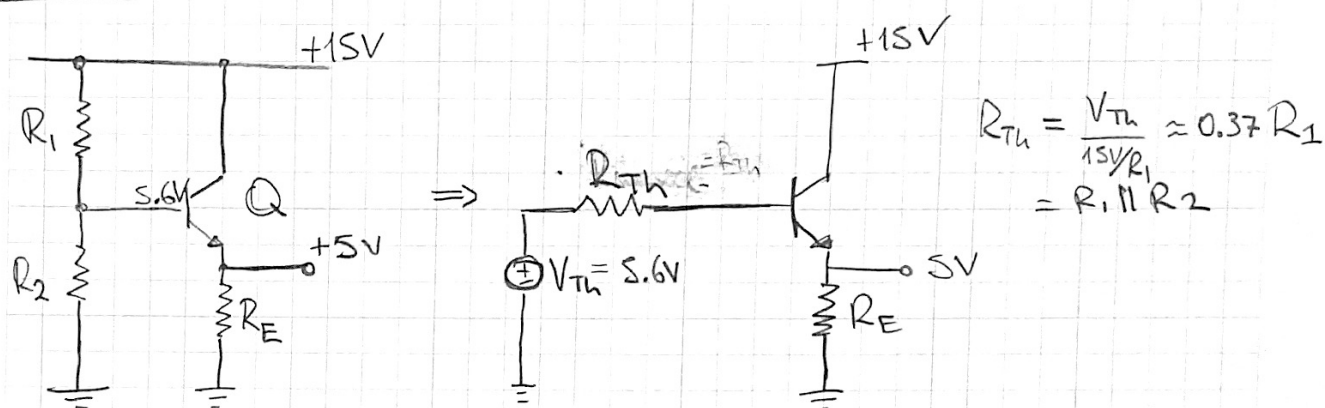


Ex 2.5

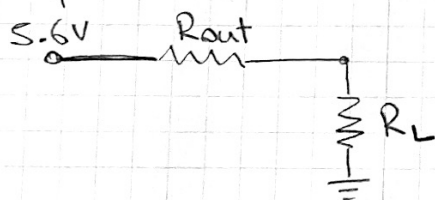

$$R_{out} = \frac{R_{Th}}{\beta + 1} \stackrel{\beta=100}{=} \frac{R_{Th}}{101}$$

Equivalent circuit with load



$$\frac{R_L}{R_{out} + R_L} \times 5.6V \geq 0.95 \times 5V$$

$$\Rightarrow R_L \geq 0.85 (R_{out} + R_L)$$

$$\Rightarrow R_L \geq \frac{0.85}{0.15} R_{out} \approx 5.7 R_{out}$$

$$\Rightarrow R_{out} \leq \frac{R_L}{5.7} \stackrel{R_{Lmin}}{\leq} \frac{4.75V / 25mA}{5.7} = \frac{190\Omega}{5.7} \approx 33.3\Omega$$

$$R_{Th} = 0.37 R_1$$

$$\Rightarrow \frac{0.37 R_1}{101} \leq 33.3\Omega \Rightarrow R_1 \leq \frac{3330\Omega}{0.37} = 9k\Omega$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5.6}{15} \Rightarrow R_2 \approx 0.6 R_1 \Rightarrow R_2 \leq 5.4k\Omega$$

We pick $R_1 = 9k\Omega$ and $R_2 = 5.4k\Omega$

Notes we could have picked more conservative (smaller) values. This would increase power consumption.