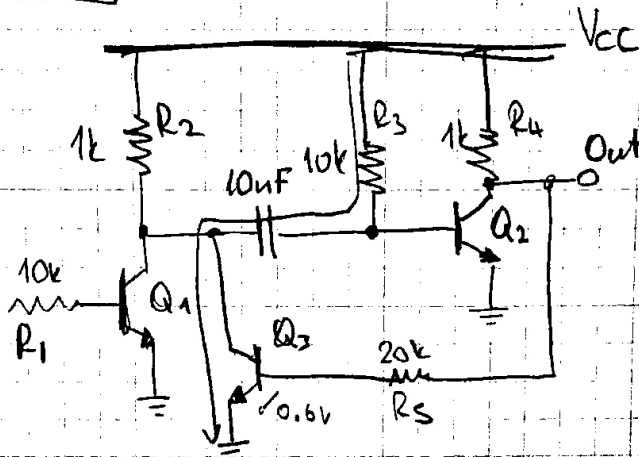


Ex 2.3



- Output reduced due to R_4 - R_S voltage divider:

$$V_{out, \max} = \frac{R_S}{R_4 + R_S} (V_{CC} - 0.6) \approx 0.95(V_{CC} - 0.6) = 4.18V$$


- min β_3 to ensure saturation?

We need at least $0.5mA$ for I_{C3} (due to $\frac{V_{CC} - 0.6}{R_3 \parallel R_2}$) $\Rightarrow \frac{I_{C3, \min}}{I_B}$

$$= \frac{0.5mA}{(0.95V_{CC} - 0.6V)/R_S} = \frac{0.5mA}{0.2075mA} = 2.78 \text{ (correct?)}$$

$\Rightarrow \beta_3 > 2.78$ for saturation

Ex 2.4

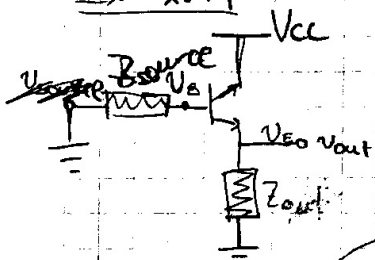

$$Z_{out} = \frac{V_E}{i_E} = \frac{V_B}{i_E}$$

(Bonus)

$$i_E = \frac{V_E}{Z_{out}}$$

$$i_E = i_B + i_C$$

$$Z_{in} = ? = \frac{V_B}{i_B}$$

$$V_E = \frac{V_B}{\beta + 1}$$

$$i_E = h_{FE} \cdot i_B$$

$$\frac{V_B}{\beta + 1} = h_{FE} \cdot i_B \Rightarrow \frac{V_B}{i_B} = (\beta + 1) \cdot h_{FE} = Z_{in}$$

$$\Rightarrow i_E - i_B = h_{FE} \cdot i_B \Rightarrow i_E = (\beta + 1) i_B$$

$$\frac{V_B}{\beta + 1} = (\beta + 1) i_B \Rightarrow \frac{V_B}{i_B} = (\beta + 1)^2 \Rightarrow Z_{in} = (\beta + 1)^2 Z_{out}$$

$$i_E = i_C + i_B = (\beta + 1) i_B = (\beta + 1) \frac{V_B}{Z_{source}} \Rightarrow Z_{out} = \frac{V_B}{(\beta + 1) \cdot \frac{V_B}{Z_{source}}} = \frac{Z_{source}}{\beta + 1} \text{ g.e.d.}$$